

Caminho de Dados de Ciclo Único e Controle MIPS

Ricardo Fedrigo, Caio Eduardo Theodoro



Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação - COCIC
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Campus Campo Mourão
Campo Mourão, Paraná, Brasil

Resumo

Neste relatório, será documentado e detalhado os processos da implementação do subconjunto de instruções da arquitetura MIPS estudados na disciplina de Arquitetura e Desenvolvimento de computadores, e também tem como propósito, entender o Logisim e suas bibliotecas internas e externas.

1 Funções básicas controlador:

1.1 Sinais de controle :

Sinais de controle são um bloco com 9 entradas, que comandam os valores dos operadores do controlador, cada porta tem as seguintes propriedades:

 


Figura 1 – Sinais de controle

- **RegDst:** Determina qual o registrador de destino (rt se 0, rd se 1).
- **EscreveReg:** Dá o sinal para escrever no registrador (0 para não, 1 para sim).
- **OrigALU:** Controla o multiplexador de seleção de entrada de dados. Ele faz a seleção de entrada de valor imediato ou de registrador.
- **Branch(ou OrigPC)** - Controla o multiplexador que atualiza o PC, caso 0, ele realiza $PC+=4$, caso 1, o PC segue para o desvio.
- **LeMem:** Controla a leitura da memória, (1 para ler, 0 para não ler. note que somente a instrução lw tem permissão para leitura).
- **EscreveMem:** Controla a escrita da memória, (1 para escrever, 0 para não escrever. note que somente a instrução sw tem permissão para escrita).
- **MemparaReg:** Responsável pela seleção do multiplexador na saída da memória de dados. Ele Determina se a memória de dados será salva em registrador.

1.1.1 Decodificador :

O Decodificador é o bloco que recebe a memória da instrução, e a subdivide em três (3) formatos básicos, sendo cada uma responsável por um tipo de operação ou conjunto de instrução, que são;

- **I-Format** Referenciam operando da memória.
- **R-Format** Realizam operações em dados nos registradores.
- **J-Format** Incluem as instruções de desvio.

O tipo I é usado pelo lw, sw e beq na implementação, tipo R é usado para as operações aritméticas add, sub, slt e or, já o tipo J, pelo jump. A Figura 3 mostra a divisão de bits de cada operação.

Os canais do controlador partem para outras estruturas de controle do MIPS, como os registradores, o controle principal e o controle de ULA.

 


Figura 2 – Circuito do Decodificador

R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
I	op	rs	rt	16 bit address		
J	op	26 bit address				

Figura 3 – Formatos de instrução

1.2 Controle da ULA:

Para montar o controle da ULA, precisamos de duas entradas: ALUOp e Funct.

- **ALUOp**: Recebemos dos sinais de controle ALUOp0 e ALUOp1, sendo 1 0 os ALUOps das operações aritméticas.
- **Funct**: Recebemos do decodificador, ela é responsável por sabermos qual operação(add, sub, or, slt e and). A Figura 4 mostra a relação da funct com as operações

Operação	Format	Opcode Field	Function Field
Add	R	0 (00000)	8 (1000)
Sub	R	0 (00000)	10 (1010)
And	R	0 (00000)	12 (1100)
Or	R	0 (00000)	13 (1101)
SlT	R	0 (00000)	14 (1110)

Figura 4 – Operações

Controle da ULA Circuito: Montamos com isso por fim o ALUControl, tendo como saída a operação para a ULA. A Figura 5 mostra o circuito.

1.3 Circuito

Tendo feito a ALU, posicionar os multiplexadores e direcionado os caminhos do decodificador e dos sinais de controle, temos, por fim, o circuito manual do MIPS. A Figura 6 Mostra o circuito.

 


Figura 5 – Circuito ALUControl

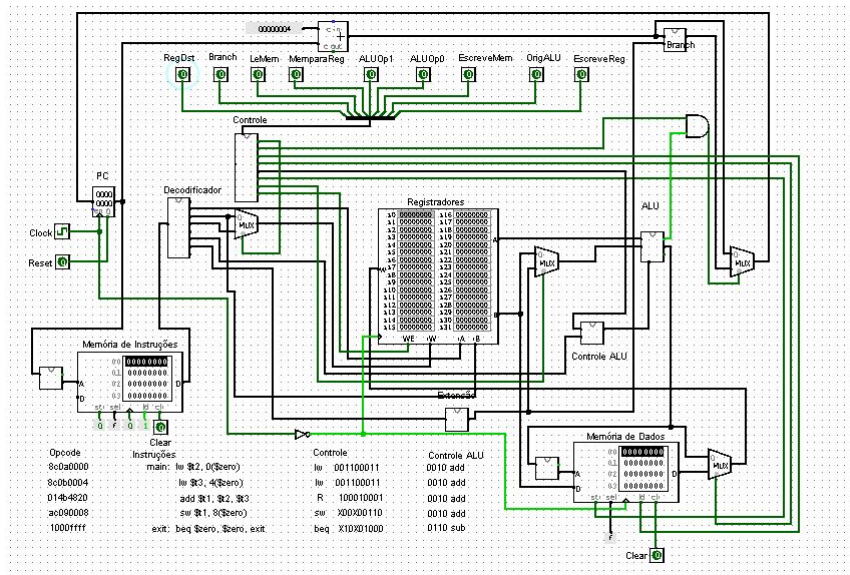


Figura 6 – Circuito Completo

1.4 Operações de teste

Por fim, será realizado a rotina do teste_{1.asm}. Com o código :

```
.data
.text
.globl main
main:
    lw, $t2, 0($zero)
    lw $t3, 4($zero)
    add $t1, $t2, $t3
    sw, $t1, 8($zero)
exit: beq $zero, $zero, exit
```

1.4.1 lw t2, 0(zero)

Primeiro temos lw t2, 0(zero), que tem a tabela de controle de sinais ilustrado na Tabela 1:

RegDst	EscreveReg	OrigALU	Branch	EscreveMem	LeMem	MemparaReg	OPcode
0	1	1	0	0	1	1	00

Tabela 1 – Tabela controle para lw t2, 0(zero)

Essa operação gera os estados no circuito ilustrados pelo Figura 8 :

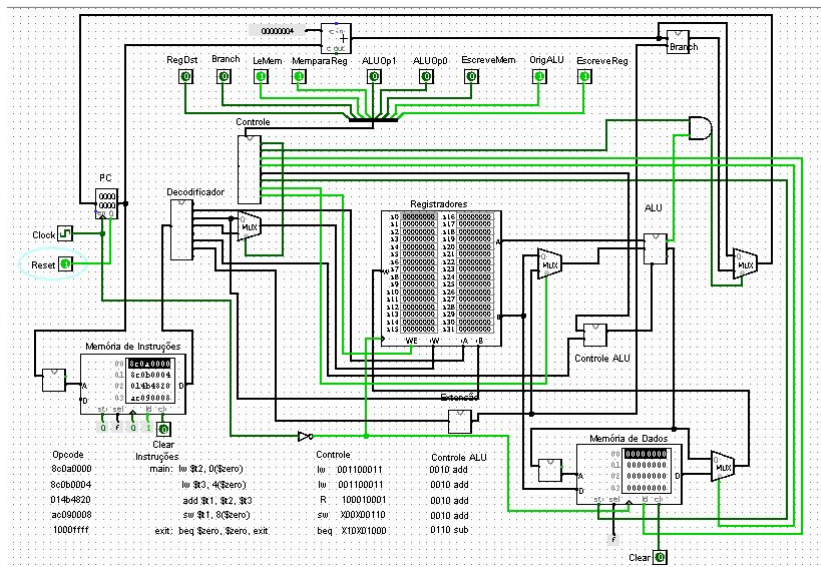


Figura 7 – Controle MIPS para lw t2,0(zero)

1.4.2 lw t3,4(zero)

Depois, temos lw t3,4(zero), que tem a tabela de controle de sinais ilustrado na Tabela 2:

RegDst	EscreveReg	OrigALU	Branch	EscreveMem	LeMem	MemparaReg	OPcode
0	1	1	0	0	1	1	00

Tabela 2 – Tabela controle para lw t3,4(zero)

Essa operação gera os estados no circuito ilustrados pelo Figura 9 :

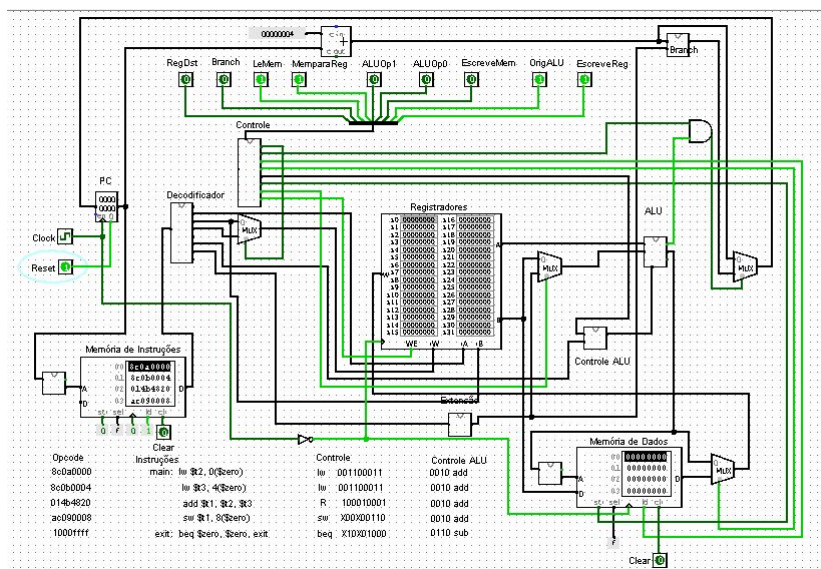


Figura 8 – Controle MIPS para lw t3,4(zero)

1.4.3 add t1,t2,t3

Temos add t1, t2, t3, que tem a tabela de controle de sinais ilustrado na Tabela 3:

Essa operação gera os estados no circuito ilustrados pelo Figura 10 :

RegDst	EscreveReg	OrigALU	Branch	EscreveMem	LeMem	MemparaReg	OPcode
1	1	0	0	0	0	0	10

Tabela 3 – Tabela controle para add $t1,t2,t3$

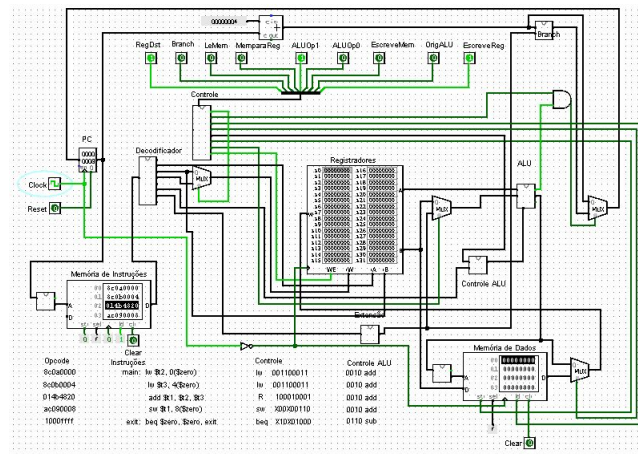


Figura 9 – Controle MIPS para add $t1,t2,t3$

1.4.4 sw $t1,8(\text{zero})$

Temos sw $t1,8(\text{zero})$, que tem a tabela de controle de sinais ilustrado na Tabela 4:

RegDst	EscreveReg	OrigALU	Branch	EscreveMem	LeMem	MemparaReg	OPcode
1	1	0	0	0	0	0	00

Tabela 4 – Tabela controle para sw $t1,8(\text{zero})$

Essa operação gera os estados no circuito ilustrados pelo Figura 11 :

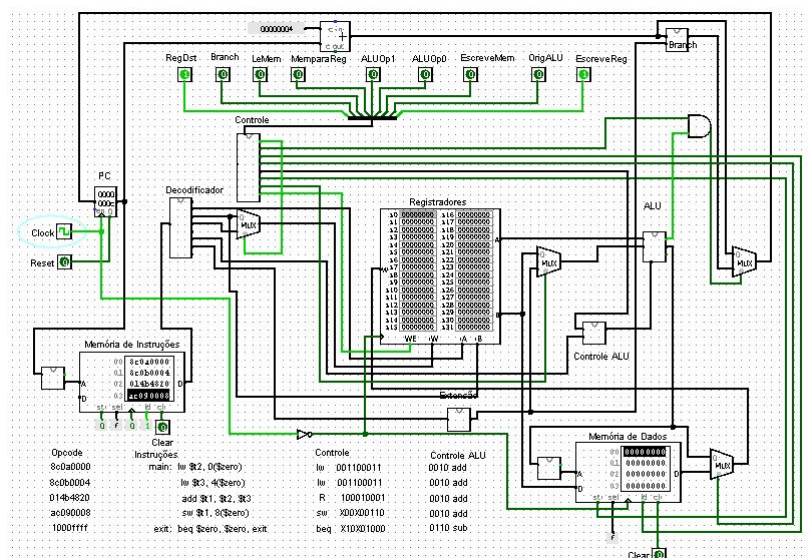


Figura 10 – Controle MIPS para sw $t1,8(\text{zero})$

1.4.5 beq $\text{zero},\text{zero},\text{exit}$

Temos beq $\text{zero},\text{zero},\text{exit}$, que tem a tabela de controle de sinais ilustrado na Tabela 5:

Essa operação gera os estados no circuito ilustrados pelo Figura 12 :

RegDst	EscreveReg	OrigALU	Branch	EscreveMem	LeMem	MemparaReg	OPcode
0	0	0	1	0	0	0	01

Tabela 5 – Tabela controle para beq *zero,zero,exit*

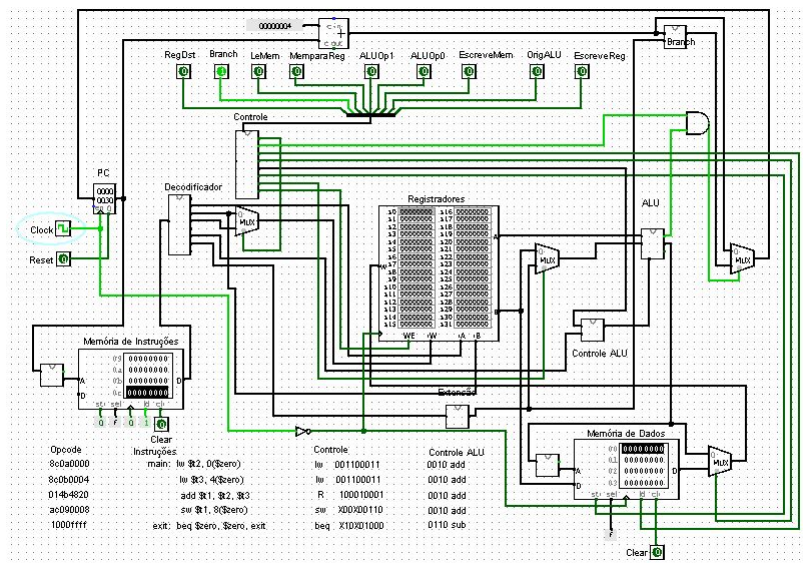


Figura 11 – Controle MIPS para beq *zero,zero,exit*

Após realizado saída, o teste é finalizado.

1.5 Conclusão

Na disciplina de Arquitetura e Redes de Computadores, torna-se fundamental o entendimento desses conceitos básicos de aplicação. A partir deles podemos, por fim, entender os componentes básicos da implementação de controle MIPS e Caminho de Dados de Ciclo Único.

Referências

Patterson, David A. - Hennessy, John L. *Organização e Projeto de Computadores (5ª Edição)*. LTC Exatas Didático, 2017. Nenhuma citação no texto.

CA16 - MIPS control signals,
<https://www.youtube.com/watch?v=lqHKJyYCkXk>

Nenhuma citação no texto.